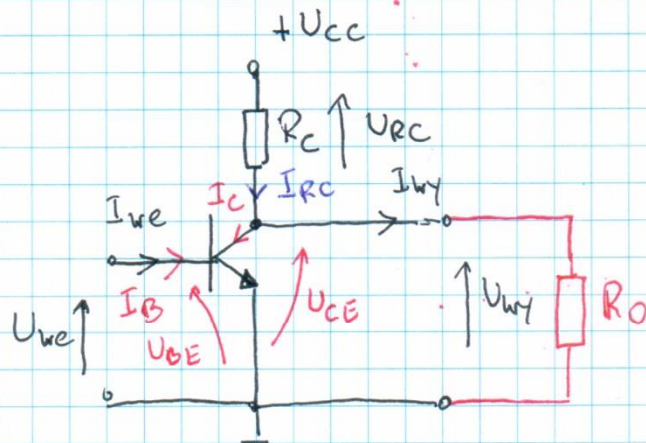


# Wzmacniacz tranzystorowy w układzie WE (OE)

## Wzmacniacz tranzystorowy w układzie WE (OE)



$$K_{U_0} = \left. \frac{U_{wy}}{U_{we}} \right|_{I_{wy}=0} = \left. \frac{\Delta U_{wy}}{\Delta U_{we}} \right|_{I_{wy}=0}$$

$$\Delta U_{we} = \Delta U_{BE}$$

$$\Delta U_{wy} = \Delta U_{CE}$$

$$K_{U_0} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta U_{BE}}$$


## Wyznaczenia wzoru na wzmacnienie napięciowe

$$K_{U_0} = \frac{U_{wy}}{U_{we}} \Big|_{I_{wy}=0} = \frac{\Delta U_{wy}}{\Delta U_{we}} \Big|_{I_{wy}=0}$$

$$\Delta U_{we} = \Delta U_{BE}$$

$$\Delta U_{wy} = \Delta U_{CE}$$
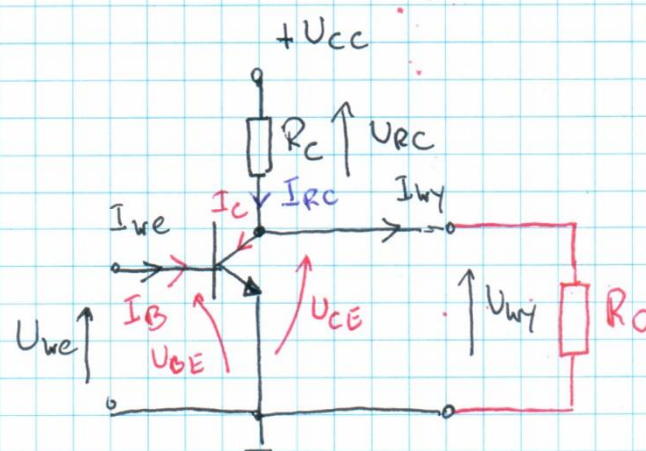
$$K_{U_0} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta U_{BE}}$$



$$U_{CC} = U_{wy} + U_{RC} = U_{wy} + I_{RC} \cdot R_C$$

$$\text{dla } I_{wy}=0 \quad I_{RC} = I_C$$

$$\Delta U_{CC} = \Delta U_{wy} + R_C \cdot \Delta I_C \quad \Delta U_{CC} = 0$$

$$\Delta U_{wy} = -R_C \cdot \Delta I_C$$

$$I_C = -\frac{\Delta U_{wy}}{R_C} = -\frac{\Delta U_{CE}}{R_C}$$

# Wyznaczenia wzoru na wzmacnienie napięciowe

$$K_{U_0} = \left. \frac{U_{wy}}{U_{we}} \right|_{I_{wy}=0} = \left. \frac{\Delta U_{wy}}{\Delta U_{we}} \right|_{I_{wy}=0}$$

$$\Delta I_c = g_m \cdot \Delta U_{BE} + \frac{1}{r_{ce}} \cdot \Delta U_{CE}$$


$$-\frac{\Delta U_{CE}}{R_c} = g_m \cdot \Delta U_{BE} + \frac{1}{r_{ce}} \cdot \Delta U_{CE}$$

$$-\left( \frac{\Delta U_{CE}}{R_c} + \frac{\Delta U_{CE}}{r_{ce}} \right) = g_m \cdot \Delta U_{BE}$$

$$-\Delta U_{CE} \left( \frac{1}{R_c} + \frac{1}{r_{ce}} \right) = g_m \cdot \Delta U_{BE}$$

$$\Delta U_{CE} = - \frac{g_m}{\frac{1}{R_c} + \frac{1}{r_{ce}}} \cdot \Delta U_{BE} = -g_m \frac{R_c \cdot r_{ce}}{R_c + r_{ce}} \cdot \Delta U_{BE}$$

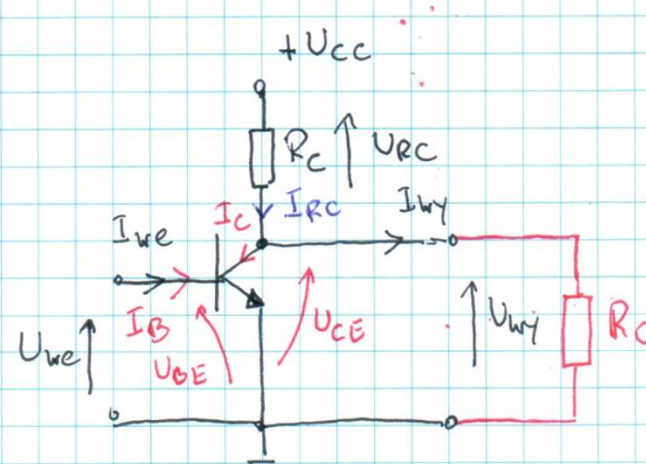
$$K_{U_0} = - \frac{g_m \cdot \frac{R_c \cdot r_{ce}}{R_c + r_{ce}} \cdot \Delta U_{BE}}{\Delta U_{BE}} = -g_m \frac{R_c \cdot r_{ce}}{R_c + r_{ce}}$$



$$K_{U_0} = -g_m \cdot (R_c \parallel r_{ce})$$
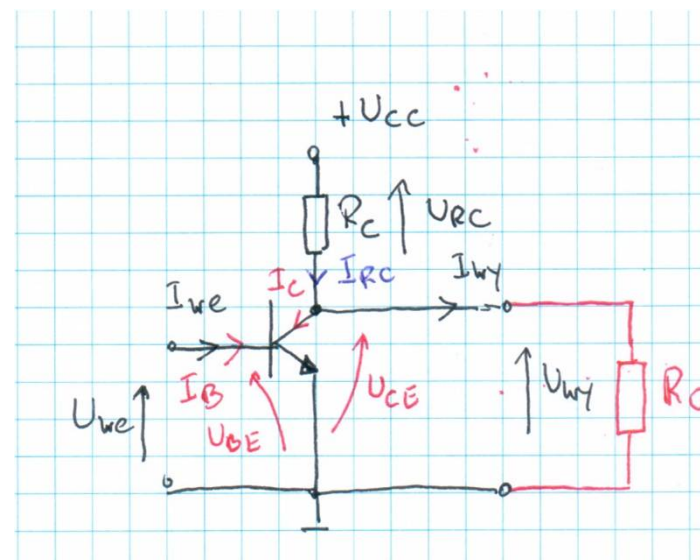
## Wyznaczenia wzorów na rezystancje wejściową i wyjściową

$$r_{we} = \frac{\Delta U_{we}}{\Delta I_{we}} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} = r_{BE}$$
$$U_{we} = U_{BE} \quad I_{we} = I_B$$
$$\Delta I_B = \frac{1}{r_{BE}} \cdot \Delta U_{BE}$$



$$r_{we} = \frac{\Delta U_{we}}{\Delta I_{we}} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} = r_{BE}$$


# Wyznaczenia wzorów na rezystancje wejściową i wyjściową

$$\tau_{we} = \frac{\Delta U_{we}}{\Delta I_{we}} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} = \tau_{oB}$$

$$U_{we} = U_{BE} \quad I_{we} = I_B$$


$$\Delta I_B = \frac{1}{\tau_{oB}} \cdot \Delta U_{BE}$$

$$\tau_{wy} = ?$$

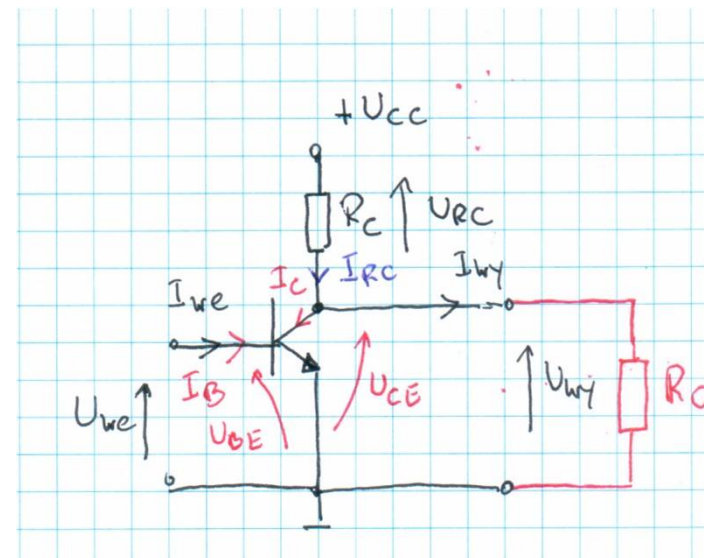

met. Thevenina

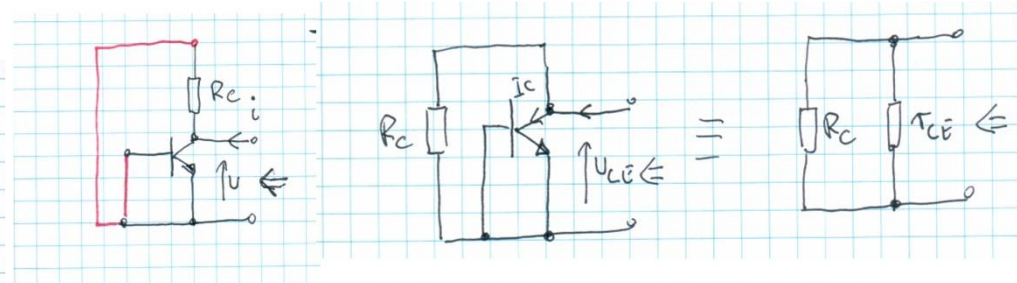- patrzemy od zacisków wyjściowych
- zwiernamy źródła napięć wowe



$$\tau_{wy} = (R_c \parallel r_{ce}) = \frac{R_c \cdot r_{ce}}{R_c + r_{ce}}$$

$$\Delta I_c = g_m \cdot \Delta U_{BE} + \frac{1}{r_{ce}} \cdot \Delta U_{CE}$$

$$\Delta U_{BE} = 0 \text{ (zwarcie)}$$

$$\frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_c} = \tau_{ce}$$

# Wyznaczenia wzorów na rezystancje wejściową i wyjściową

typowe wartości


$$r_{CE} \approx 100 \text{ k}\Omega \quad R_C \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$(R_C \parallel r_{CE}) = \frac{R_C \cdot r_{CE} / r_{CE}}{R_C + r_{CE} / r_{CE}} = \frac{R_C}{1 + \frac{R_C}{r_{CE}}} \approx R_C$$

$$\frac{R_C}{r_{CE}} \rightarrow 0$$

$$r_{wy} \approx R_C$$
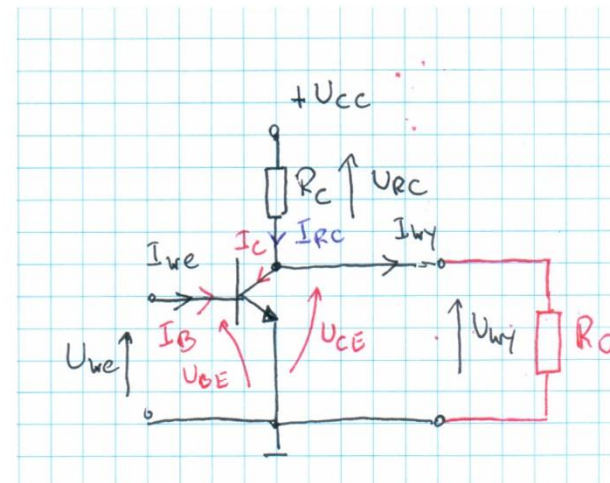
$$K_{V0} = -g_m (R_C \parallel r_{CE}) \approx -g_m \cdot R_C$$



$$K_{V0} = -g_m (R_C \parallel r_{CE}) \approx -g_m \cdot R_C$$

$$\tau_{we} = \frac{\Delta U_{we}}{\Delta I_{we}} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_B} = \tau_{CE}$$

$$r_{wy} \approx R_C$$

$$\tau_{wy} = (R_C \parallel r_{CE}) = \frac{R_C \cdot r_{CE}}{R_C + r_{CE}}$$